

RL -huomiovalojen kytkeminen Ducato 2002 -2006

Tarkoituksena on käyttää olemassa olevaa sumuvalojen johdotusta ja relettä sekä kytkeä valot pohjoismaissa sallitulla tavalla, eli haluttaessa voi myös takavalot (ja etuparkkivalot) palaa.

Kytkenällä syttyvät huomiovalot (ellei niitä ole kytketty pois) kun autoon kytkee virran päälle ja sammuvat kun kytkee ajovalot päälle.

Pysäköinti eli parkkivalot eivät sammuta huomiovaloja.

Ohjauspyörän vasemmalla puolen oleva lokero otetaan ulos yläreunasta meisselillä kampeamalla, sen takaa löytyy valkoinen liitin jossa on nastassa 5 vihreä-musta johdin.



Vihreä-musta johdin katkaistaan. Liittimeltä tulevaan johtoon tulee 12V releen läpi, kun ajovalot ovat kytketty.


Sumuvalojen rele vetää maadoittamalla tämä johdin.

Rele päästää kun tähän johtimeen kytkeytyy 12V

Liittimeltä tuleva vihreä-musta johdin, liitetään kytkimen ja 2A **sulakkeen** kautta valojen korkeudensäätimelle tulevaan harmaa-valkea johtimeen, tätä johdinta ei katkaista. Tähän johtimeen tulee 12V ajovalojen palaessa.

Harmaa-valkea johdin on suoraan lähivaloille menevän johdon rinnalla.

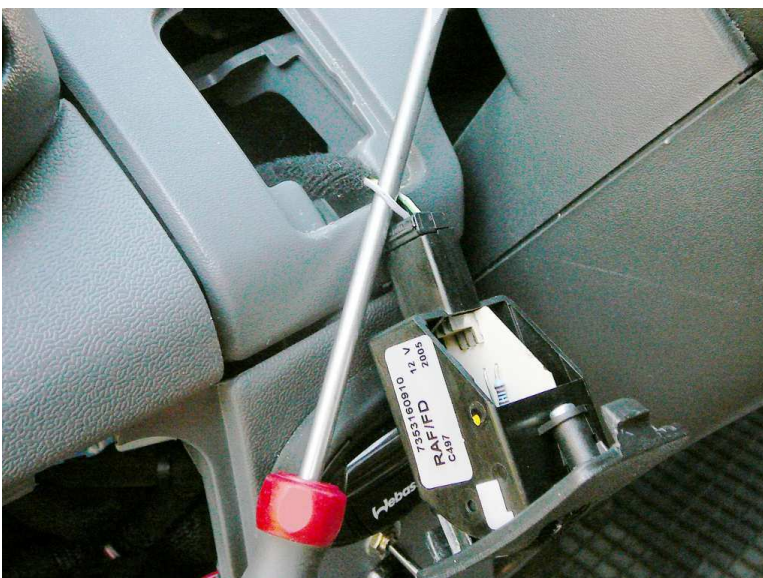Huomiovalojen rele saa maadoituksen lähivalojen kautta, niiden ollessa sammuneena



Mitataan ajovalojen takaa löytyvistä sumuvaloja varten olevista liittimistä kytkennän toimivuus.

Kytetään huomiovalot näihin johtimiin.